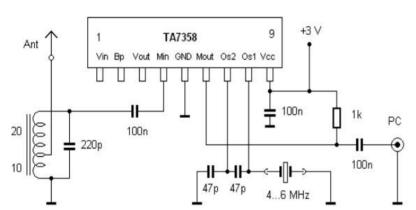



МЕНЮ


Ta7358apg fm радиоприемник схема


Обновлено: 20.01.2024

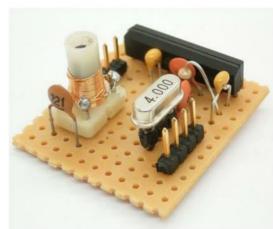
Mischer mit TA7358, fehlende Spiegelunterdrückung





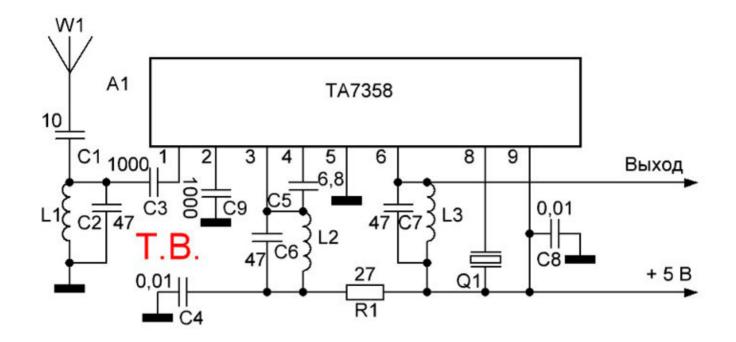

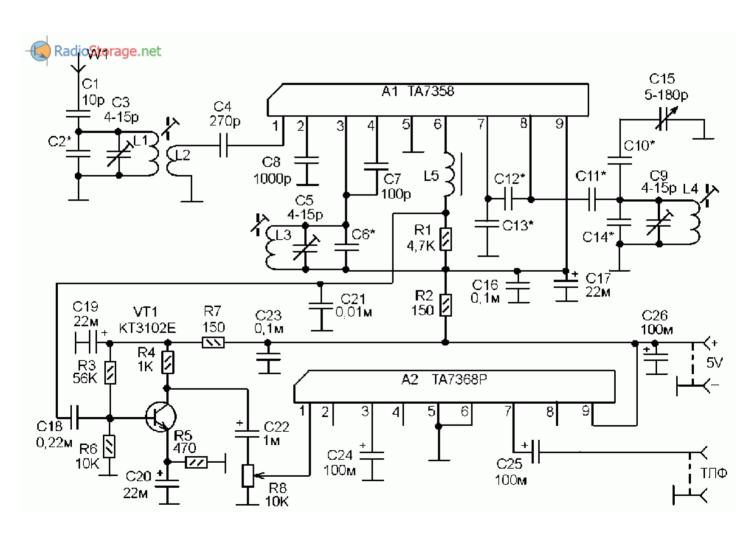

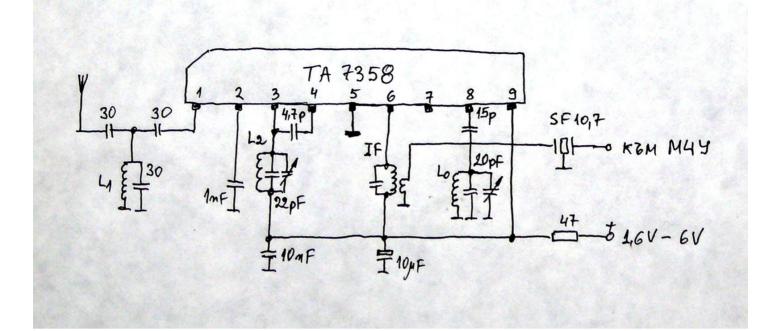

The TA7358AP is designed for a FM front—end application, which is suitable to a portable radio or a radio cassette. Comparing with conventional types, supply voltage dependence, overload characteristics and spurious radiation characteristics are improved.


Features

- Wide supply voltage range : VCC = 1.6~6.0V
- Excellent supply voltage dependence of local oscillator
 Oscillation stop


 $V_{CC} = 0.9V \text{ (typ.)}$


- Improved inter-modulation characteristics by double balanced type mixer circuit.
- Low spurious radiation.

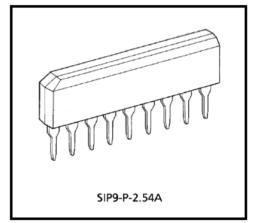
Built-in clampping diode for the local oscillator output.





Weight: 0.92g (typ.)

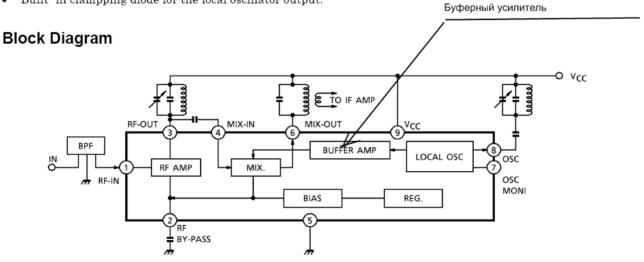


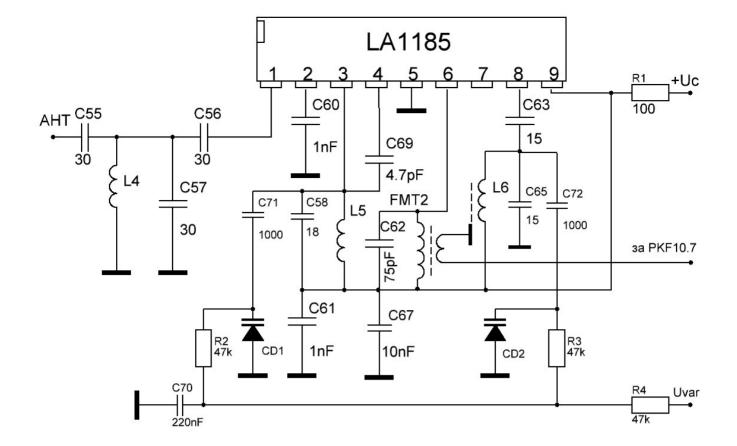

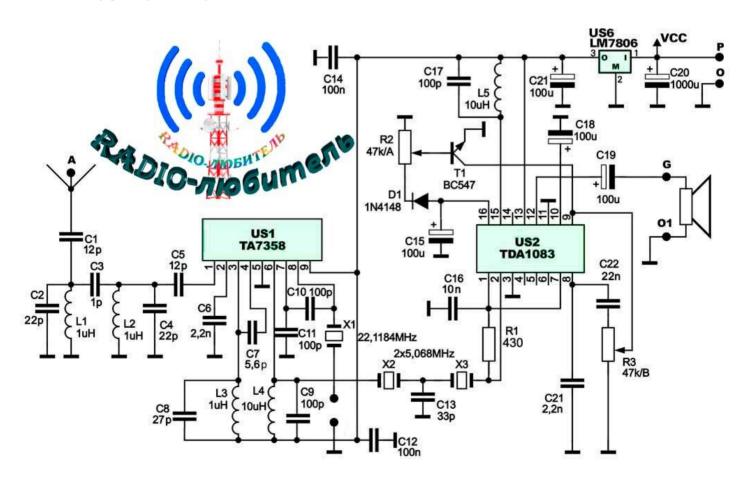

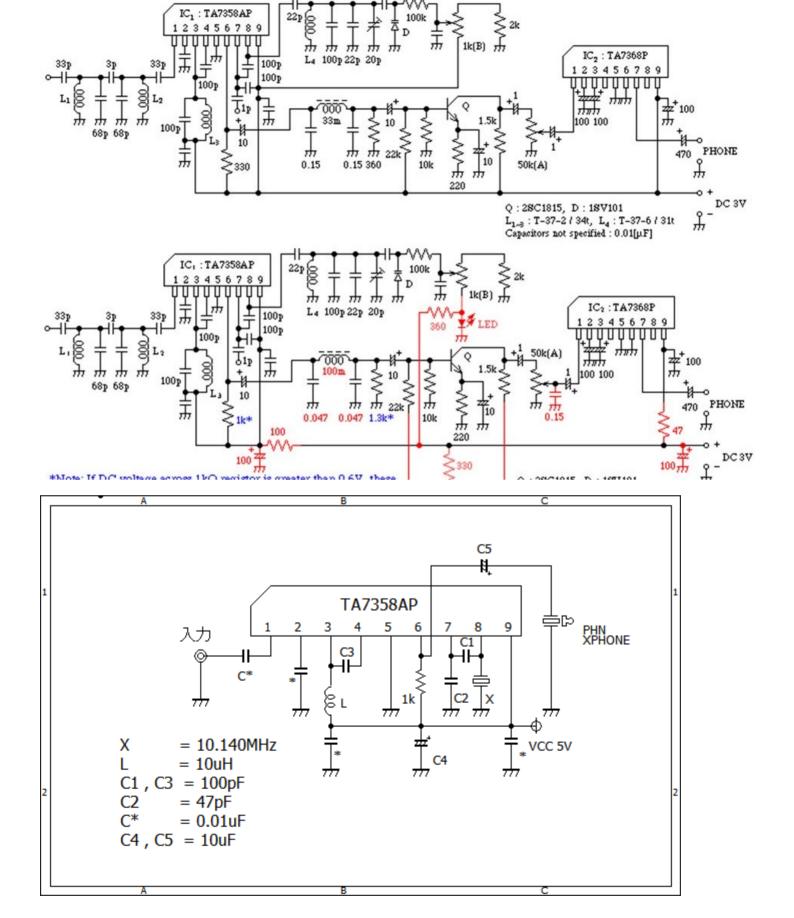


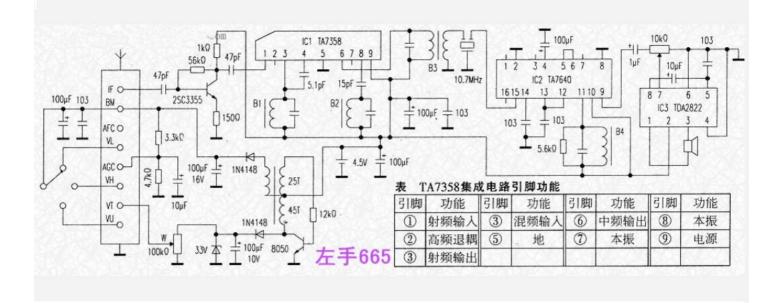


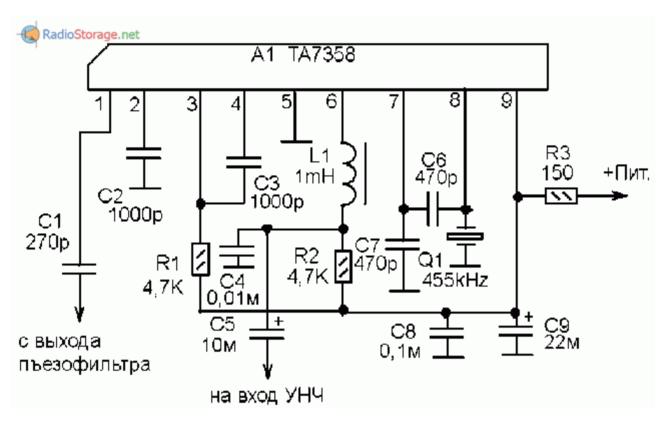


Та7358ард fm радиоприемник схема


14.0 SELGA

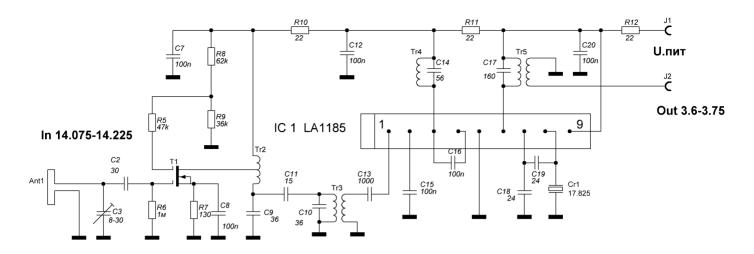


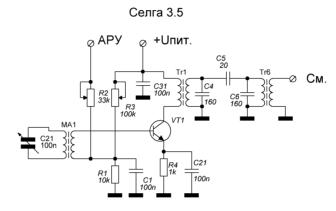



Та7358ард fm радиоприемник схема

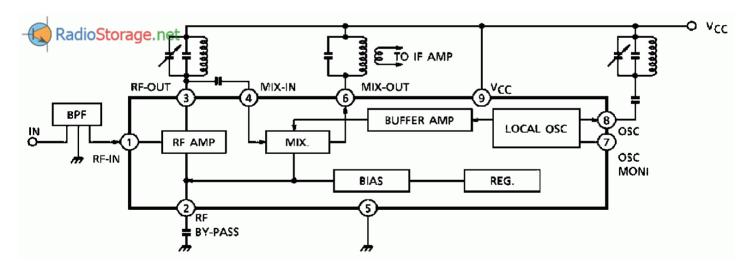


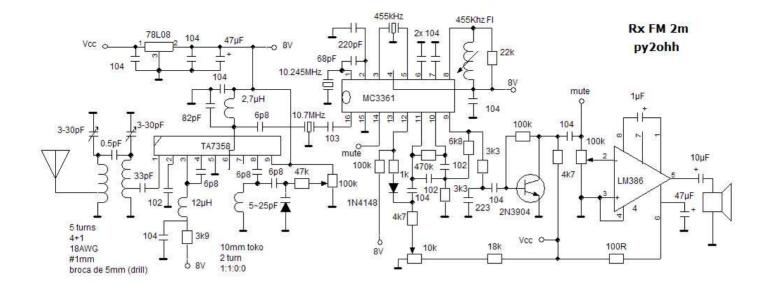


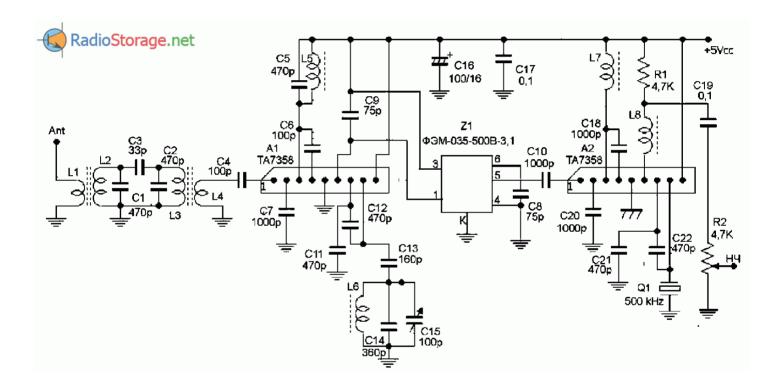


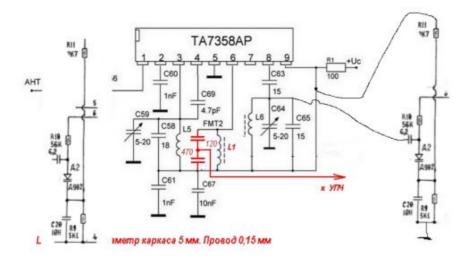


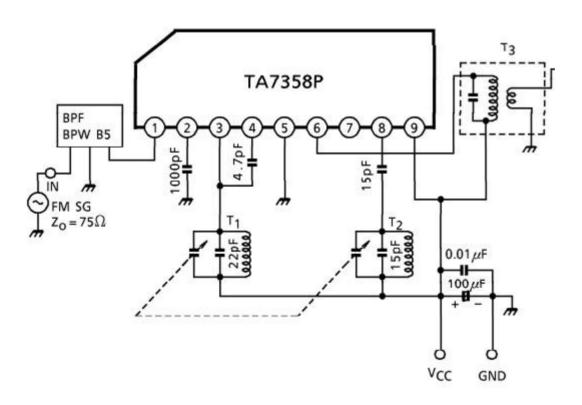

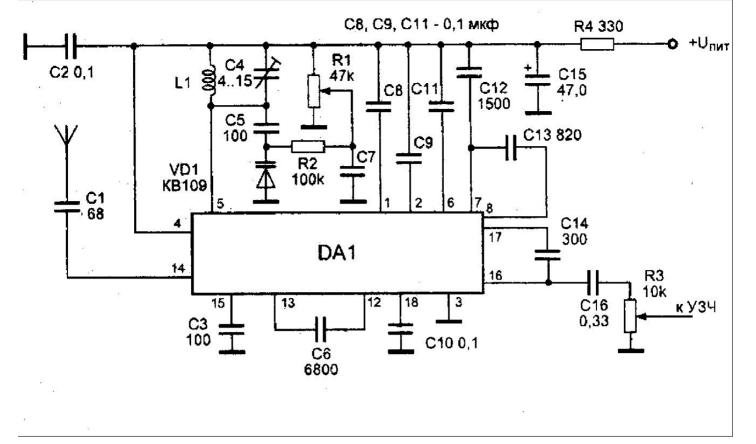


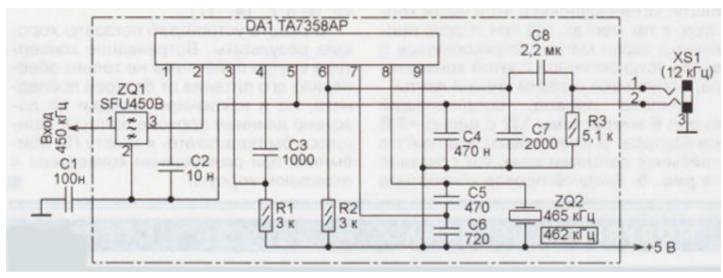


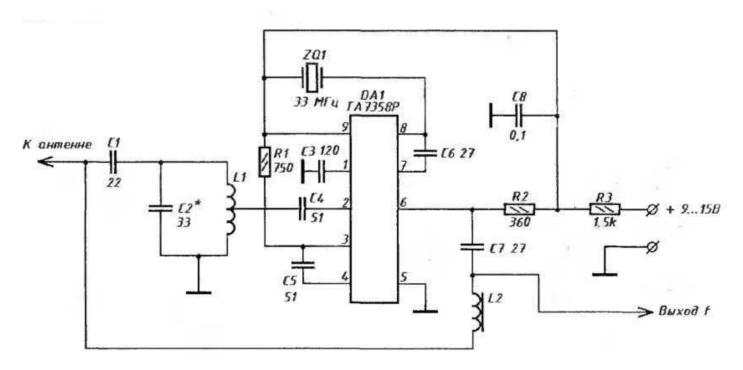


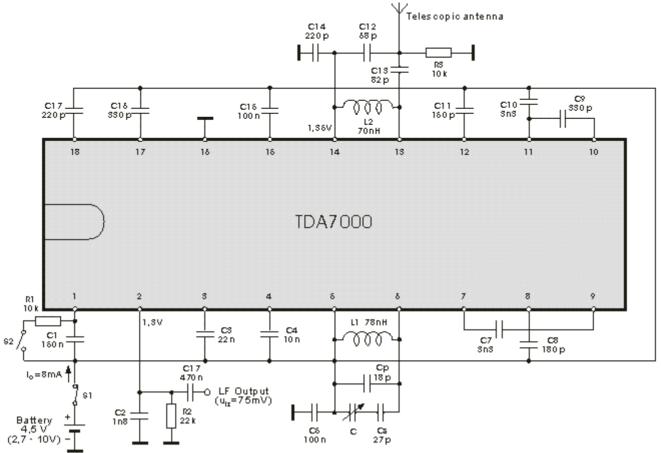

Pic. 4.7. FM radio receiver with TDA7000

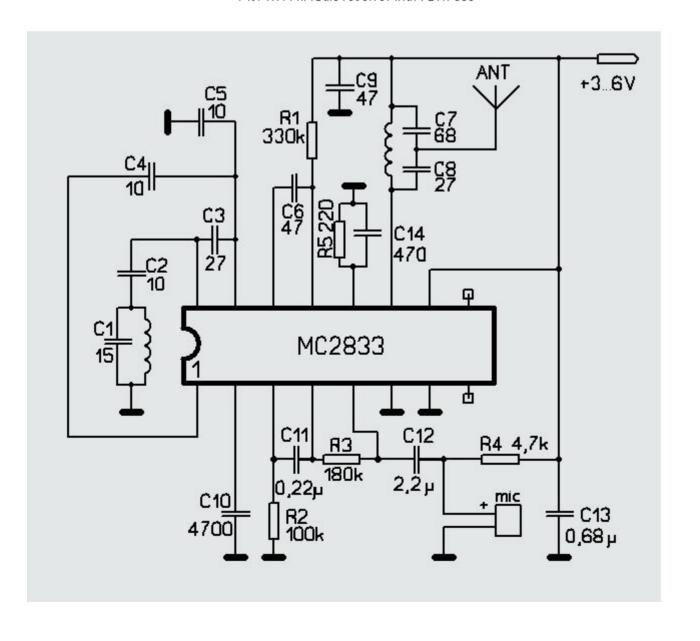

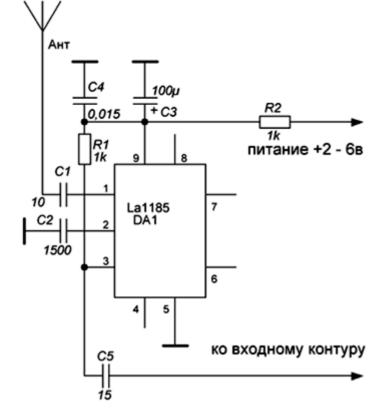

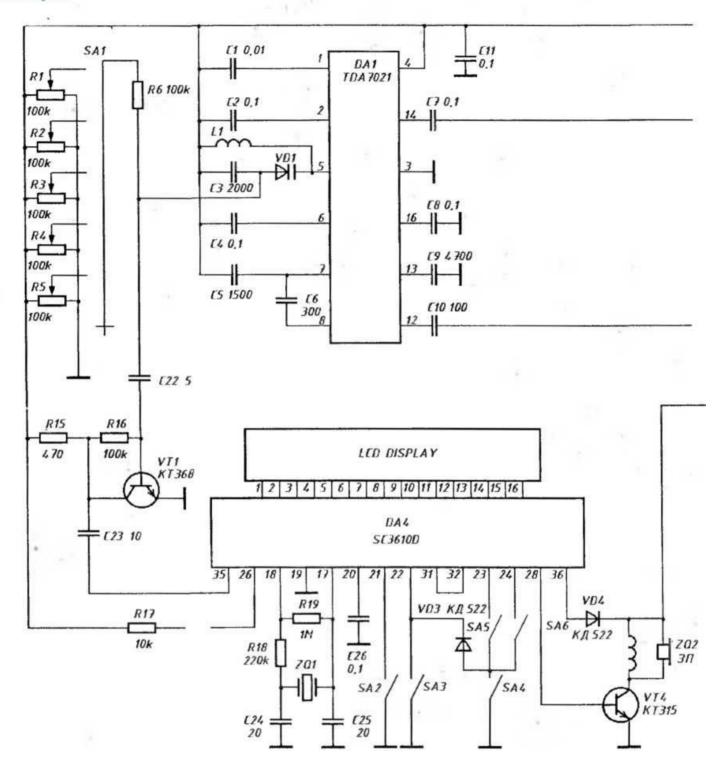




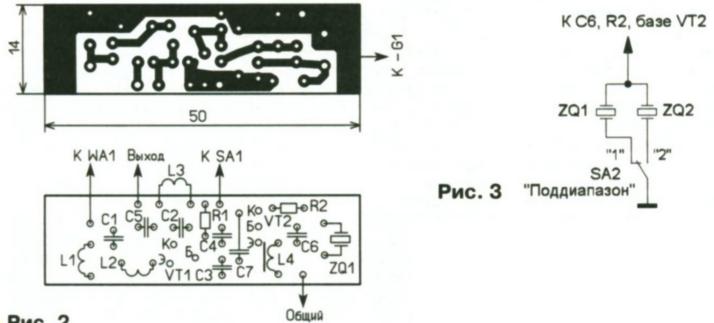



Рис. 2

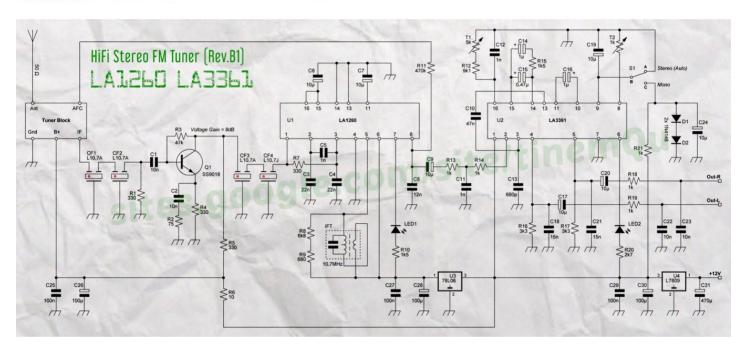

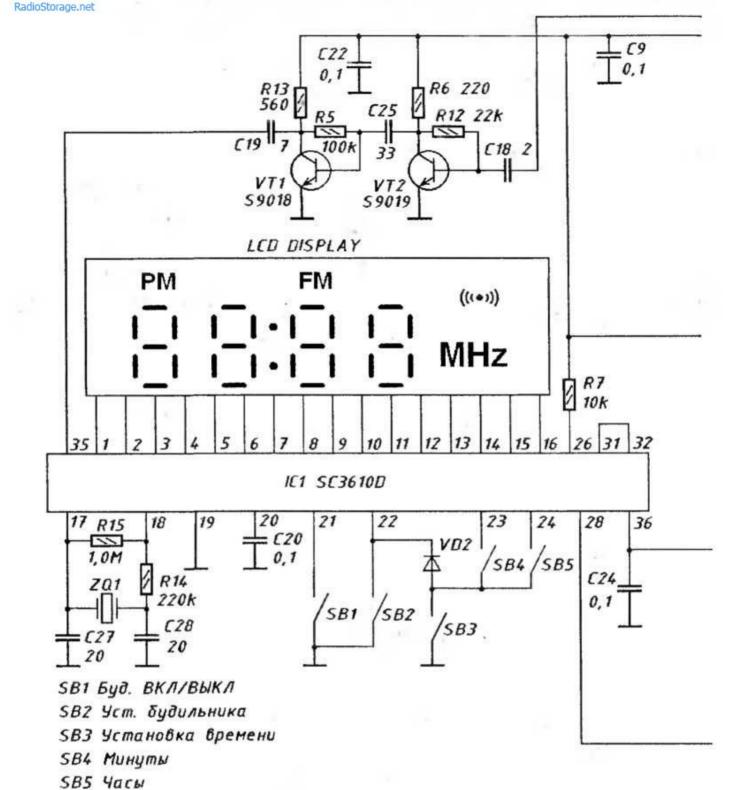

укв радиоприемник на ТА2003

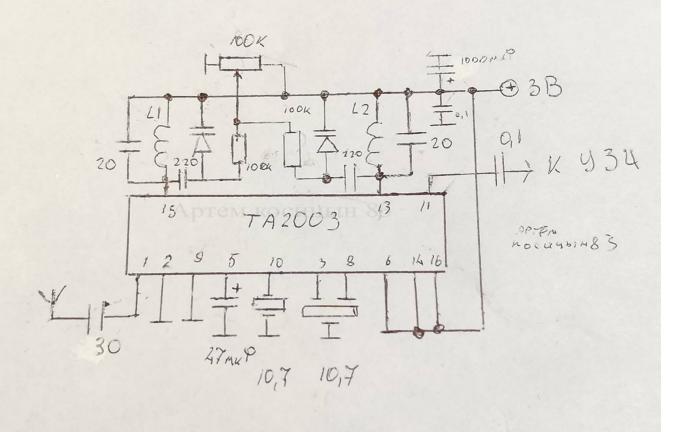

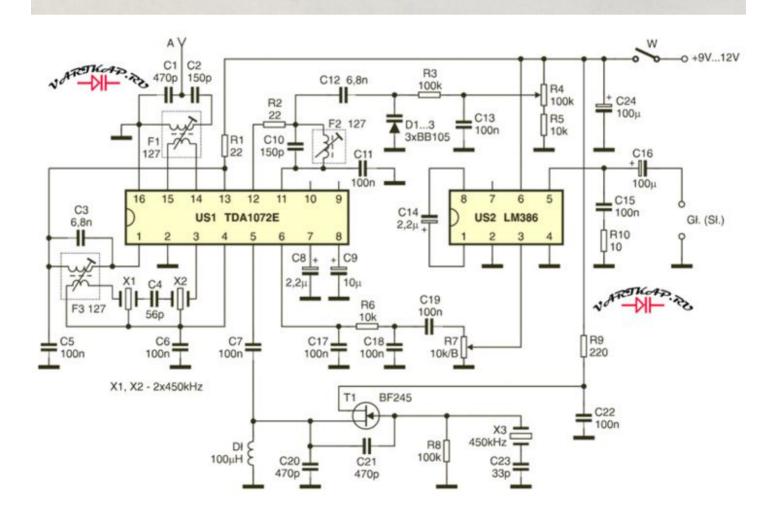



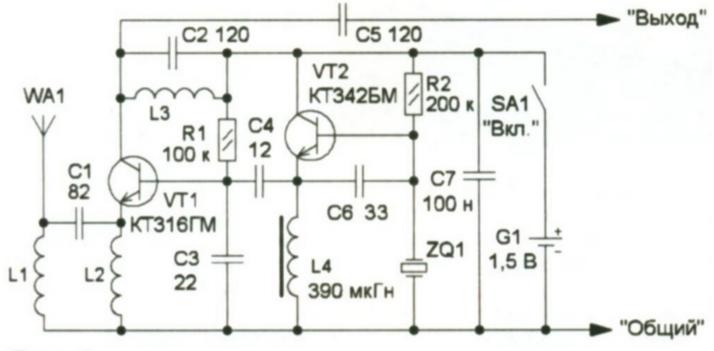


Рис. 1

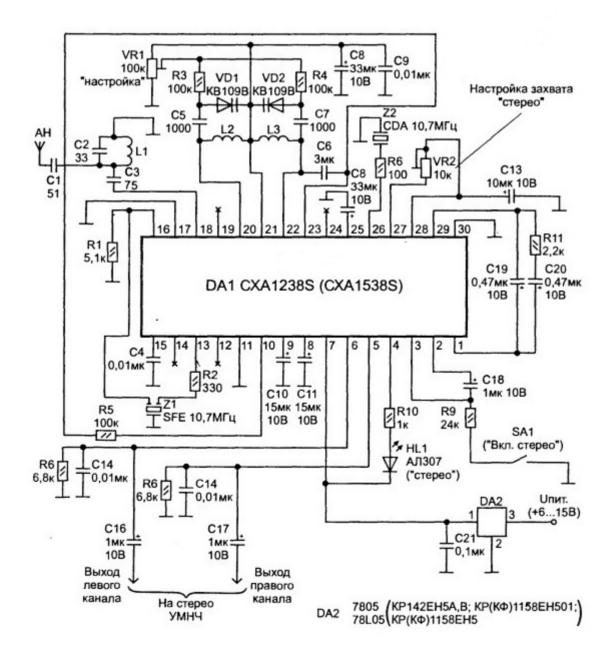

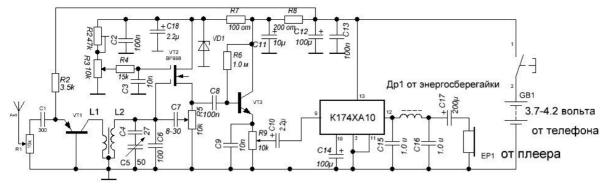

VD1 3.1v, VT1 КТ3107Б, VT3 DC547, L1 Звит. L2 12вит, провод ПЕЛ 0.5 на феритовом кольце 20х10х5 ВН20. Регенератиный приемник "РОКОТ" 7мгц, 40м.

Так как, схема этого приемника получилась, РОждением КОллективного Творчества.


UK8AFV Улугбек Ташкент и svoy 3000 Новокузнецк, LY1SD Александр, parrot Tallinn.

на ФОРУМЕ http://www.cqham.ru/forum/showthread.php


ДедВова опробовал на макете, схема работает прекрасно.


Та7358ард fm радиоприемник схема


Супергетеродинный приемник на 27МГц

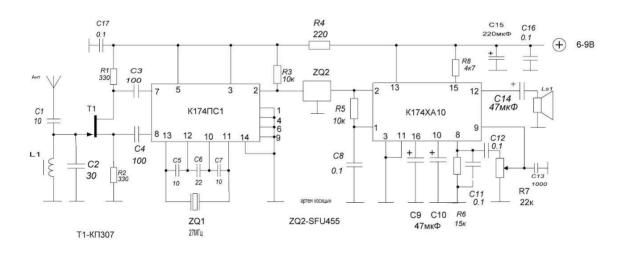


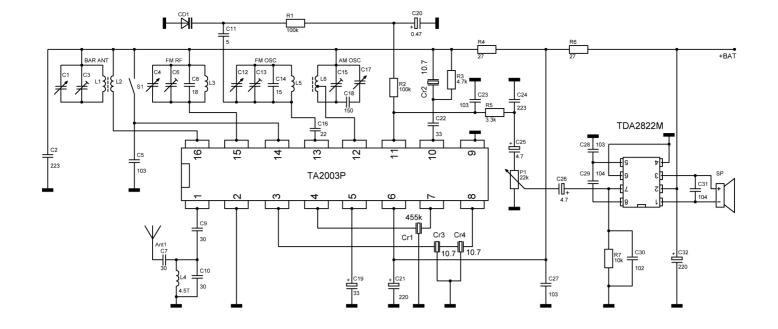Катушка L1 на каркасе диам.5мм с феррит.сердечником Частота фиксированная 10 витков провода диам.0.2мм




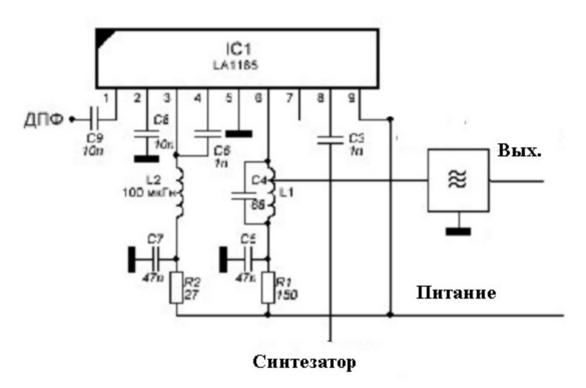

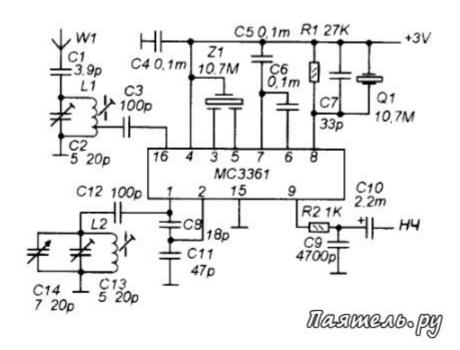

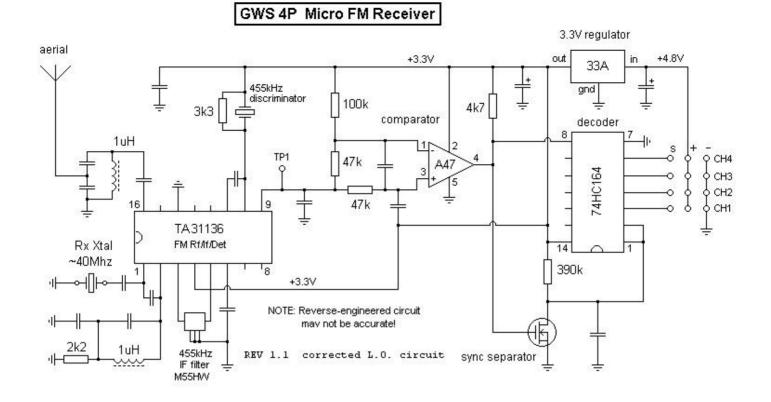

FM-УКВ конвертер для радиоприемника

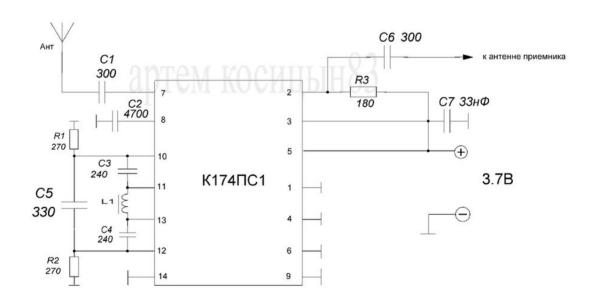

L1-7 витков 0.3мм на ферритовом сердечнике диам.2.5мм

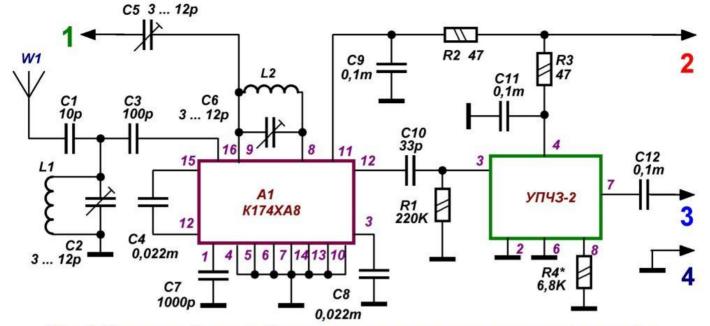


Рис.1 Схема радиоприёмника на телевизионных микросхемах

Читайте также:

- Икебана рисунок карандашом простой
- Федот иванович шубин картины
- Сколько стоит карта мтс

Контакты Политика конфиденциальности